



Ch.3 Gate-Level Minimization

MSOP { ① minimal number of product terms
② minimal number of literals.

Karnaugh maps (K-maps)

- minimal sum of products (MSOP) form 만들기 위한 graphical technique
 - minimal two-level implementation
- K-maps are an alternative to algebra for simplifying expressions
 - don't care conditions 조절하기 수월함
 - are only good for manual simplification of small expressions.


Remember

- minterm 매기는 순서 기억할 것 (0, 1, 3, 2) , 서로써 먼저
- k-map의 모든 side는 wrap around 할 수 있다는 것.
- 사각형 → 크기는 가장 크게, 개수는 가장 적게
- solution은 여러 개일 수 있음 ⇒ MSOP 제작 시 필수유형 먼저 찾고 시작.

$$\begin{array}{c} yz \\ x | \hline \end{array} (x, y, z)$$


$$\begin{array}{c} yz \\ wx | \hline \end{array} (w, x, y, z)$$

1. re-arranging the truth table

 

2. 근처에 있는 값끼리 묶는다고 생각, 즉 'OR'

ex) $x'y' + x'y = x'(y' + y) = x'$

 

ex) $x'y' + x'y + xy = (x'y' + x'y) + (x'y + xy) = x' + y //$



adjacent squares

Table 3-1
The Relationship Between the Number of Adjacent Squares
and the Number of Literals In the Term

K	Number of Adjacent Squares	Number of Literals in a Term in an n -variable Map			
		$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
0	1	2	3	4	5
1	2	1	2	3	4
2	4	0	1	2	3
3	8	0	0	1	2
4	16	0	0	0	1
5	32	0	0	0	0

rectangle → AND gate
(AND GATE)
+ 1개의 literal
+ 1개의 literal

a three-variable state

  

- 인접한 건 m0-m2, m4-m6도 가능

⇒ 최대한 간단하게 만들기 위해 사각형 하나에 많이 묶어줄 것!

$$f(x, y, z) = m_1 + m_5 + m_6 + m_7$$

- ex) $f(x, y, z) = xy + y'z + xz$

x	y	z	f(x,y,z)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

	0	1	3	2
	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
X	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆
		Z		

$$\begin{aligned}
 f(x, y, z) &= x'y'z + xy'z + xyz' + xyz \\
 &= m_1 + m_5 + m_6 + m_7 \\
 &= y'z + xy
 \end{aligned}$$

↳ ① sum of minterm으로 바꾸기

- groping the minterms together → 사각형 개수 최소화 하기

① 사각형 하나 = and gate 하나

② input 수 작게 할 것 = 사각형 크기 크게 할 것 (1, 2, 4, 8개씩 묶기)

③ 중복되는 값이 많을수록 사각형 크기가 커질 것임

			y	
	x'y'z'	x'y'z	x'yz	x'yz'
X	xy'z'	xy'z	xyz	xyz'
		Z		

$$\Rightarrow f(x, y, z) = y'z + xy$$

④ 해당하는 min term 네 개가 다 묶여야 하나로 표현 가능함.

⇒ 하나의 사각형은 하나의 product

Example 3-4

$$F = A'C + A'B + AB'C + BC$$

- Express it in sum of products
- Find the minimal SOP

 



FIGURE 3-7

Map for Example 3-4; $A'C + A'B + AB'C + BC = C + A'B$

Four-variable K-maps

$$f(w, x, y, z)$$

- wrap around all four sides!!

 

- ex) $f = m_0 + m_2 + m_5 + m_8 + m_{10} + m_{13}$

- The expression is already a sum of minterms, so here's the K-map:

		y				
		1	0	0	1	
		0	1	0	0	
		0	1	0	0	
		1	0	0	1	
		z				
	w					x

		y				
		m ₀	m ₁	m ₃	m ₂	
		m ₄	m ₅	m ₇	m ₆	
		m ₁₂	m ₁₃	m ₁₅	m ₁₄	
		m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀	
		z				
	w					x

- We can make the following groups, resulting in the MSP $x'z' + xy'z$.

		y				
		1	0	0	1	
		0	1	0	0	
		0	1	0	0	
		1	0	0	1	
		z				
	w					x

		y				
		w'x'y'z'	w'x'y'z	w'x'yz	w'xy'z'	
		w'xy'z'	w'xy'z	w'xyz	w'xyz'	
		wxy'z'	wxy'z	wxyz	wxyz'	
		wxy'z'	wxy'z	wxyz	wxyz'	
		z				
	w					x

Prime Implications

Prime implicant

a product term obtained by combining the maximum possible number of adjacent squares.

⇒ 주된 항(주항), and gate 묶인 하나


⇒ 가능한 모든 사각형

essential prime implicant

a minterm in a square is covered by only one prime implicant

⇒ 필수주항 ⇒ 주항 중에 대체할 수 없는 것들

one prime implicant

 

주항: xy , $y'z$, yz' , xz

- $F(A, B, C, D) = \Sigma(0,2,3,5,7,8,9,10,11,13,15) \rightarrow$ 주항을 4개씩 묶음.


 



Fig. 3-11 Simplification Using Prime Implicants

Five-variable map

 - 6 이상은 비효율적 \rightarrow 3차원이 필요함
- five : 2차원



- ex)

 

$$F = A'B'E' + BD'E + ACE$$


↳ 두 증에 똑같이
있는 것은 그 증 빼고 포함

POS


product of Sums Simplification

- considering the generalized De Morgan's Theorem
 - 1-0 \Rightarrow 0으로 묶어주기
 - AND-OR \Rightarrow OR 말고 AND로 쓰기
 - Minterms-Maxterms
 
$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= \sum(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10) \\ &= \prod(3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15) \end{aligned}$$



$$F = B'D' + B'C' + A'C'D$$

 


$$F = (A' + B')(C' + D')(B' + D)$$

SOP

\rightarrow

POS

- gate implementation

 

Seven Segement Display

I don't care

n개의 변수가 있는 function에서 모든 2^n 개의 input 조합을 항상 필요로 하지 x

- 만약 특정한 input 조합이 절대 나타나지 않는다면 → guarantee 가능
- 몇몇 ouput이 회로에서 사용되지 않는다면 → 가능

• ex


- X → i don't care
- 0, 1 모두로 간주될 수 있음

⇒ 신경 X

x	y	z	f(x,y,z)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	X
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	1

Seven Segment Display

- Input: digit encoded as 4 bits: $ABCD$

 

Assumption: Input represents a legal digit (0-9)

CD AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

Handwritten notes: $CD' + B'D'$ (pointing to the 1s in the first column), B (pointing to the 1s in the fourth column), A (pointing to the 1s in the first row), D (pointing to the 1s in the first column), and \bar{i} don't care는 X로 둘 것. (pointing to the Xs in the last two rows).



Table for e

	A	B	C	D	e
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
X					X
X					X
X					X
X					X
X					X
X					X

NAND

why NAND and NOR gates?

AND, OR보다 더 자주 쓰임

- 제작하기 쉬움
- IC 에서의 기본 gate

NAND Circuits


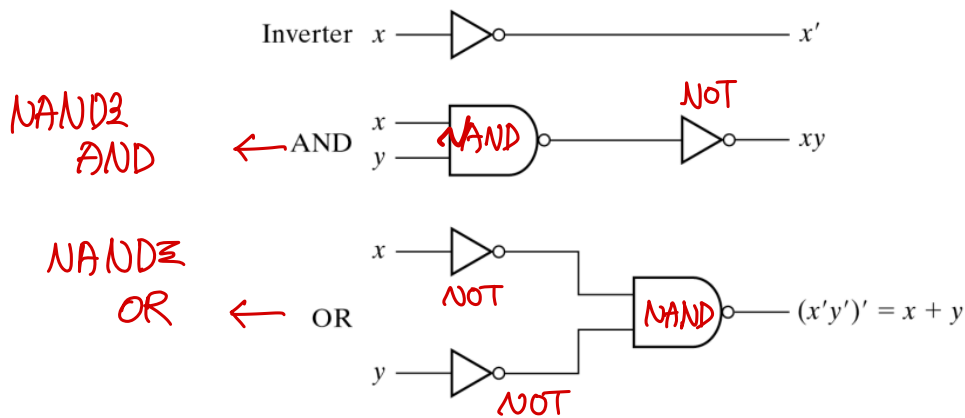


Fig. 3-18 Logic Operations with NAND Gates

AND-Invert.
Invert-OR,

DeMorgan's Theorem

 


• Conversion into NAND

1. convert all AND to NAND with AND-invert symbols
2. convert all OR to NAND with invert-OR symbols
3. check all the invert in the diagram
4. if not compensated, insert an inverter

\rightarrow 없는 inverter를 추가했기때문에 다시 한번 점검할 것.


$$F = AB + CD$$

또 입력변수에 bubble 존재해야 함.


 


$$F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 3, 4, 5, 7) = xy' + x'y + z$$


		yz		y	
		00	01	11	10
x	0		1	1	1
	1	1	1	1	

 

AND \Rightarrow AND-INVERT

  


$$F = (AB' + A'B)(C + D')$$

 

(a) AND-OR gates


AND \Rightarrow AND-INVERT

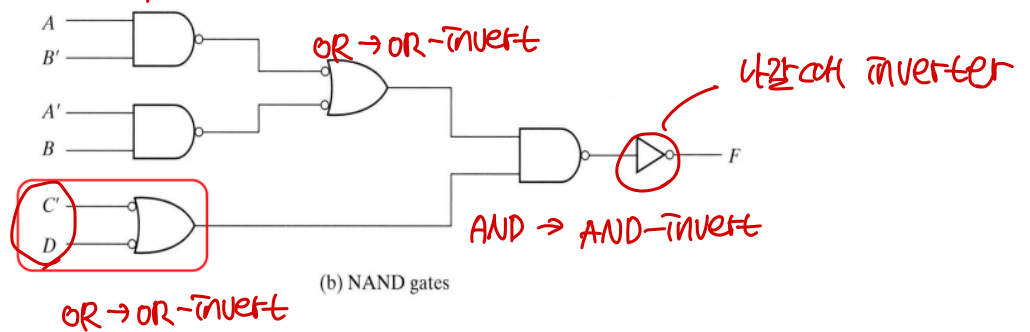


NOR

NOR Circuits

the dual of NANDS

 


DeMorgan's Theorem

 

example

$$F = (AB' + A'B)(C + D')$$

 


AND-OR invert

the complement of SOP

- AND-NOR = NAND-AND

$$F = (AB + CD + E)'$$

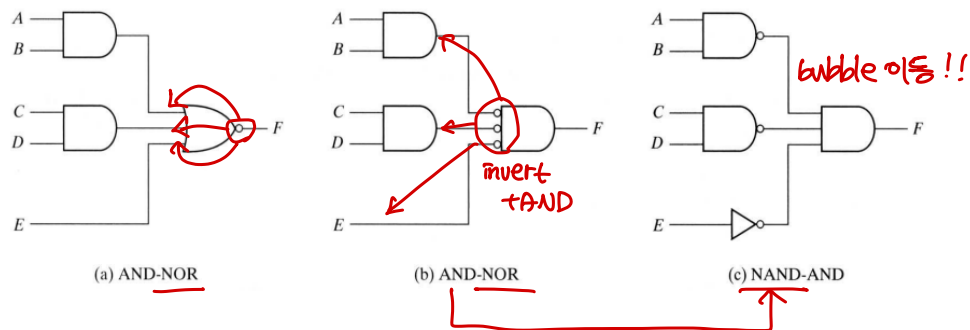


OR-AND Invert

the complement of POS

- OR-NAND = NOR-OR

$$F = [(A + B)(C + D)E]'$$

 


Example

				y
	1	0	0	0
x	0	0	0	1
			z	

$$F = x'y'z' + xyz'$$

$$F' = x'y + xy' + z$$

 

XOR Function

XOR → sum of minterm or input이 서로 다를 때

Exclusive-OR → 입력 서로 다를 때

$$x \oplus y = xy' + x'y$$

Exclusive-NOR → 입력 같을 때

$$(x \oplus y)' = xy + x'y'$$

Properties



$$x \oplus 0 = x \quad x \oplus 1 = x'$$

$$x \oplus x = 0 \quad x \oplus x' = 1$$

$$x \oplus y' = x' \oplus y = (x \oplus y)'$$


$$A \oplus B = B \oplus A$$
  
$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) = A \oplus B \oplus C$$




⇒ multiple input은 어려움

Odd Function

 

 
(a) Odd function
 $F = A \oplus B \oplus C$




(a) Even function
 $F = (A \oplus B \oplus C)'$

FIGURE 3-33
Map for a Three-variable Exclusive-OR Function

bubble 이음

 

(a) 3-input odd function

 

(b) 3-input even function


Parity Generation and checking

even-parity generator

Table 3-4
Even-Parity-Generator Truth Table

Three-Bit Message			Parity Bit
x	y	z	P
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

1의 개수가 짝수
Even-Parity Generator

 

(a) 3-bit even parity generator


even-parity checker

Table 3-5
Even-Parity-Checker Truth Table

Four Bits Received				Parity Error Check
<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>P</i>	<i>C</i>
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

generator에서
문어

Even-Parity Checker

 

→ input 하나를

Reuse the parity generator!