



Ch.4 Combinational Logic - part B

Subtraction

negative numbers $\rightarrow A - B = A + (-B)$

음수화해서 add

One's complement

모든 bit 반대

representation

$1101_2 = 13_{10}$ (a 4-bit unsigned number)
 $01101 = +13_{10}$ (a positive number in 5-bit one's complement)
 $10010 = -13_{10}$ (a negative number in 5-bit one's complement)

sign을 포함하여, 모든 bit 반대로

- sign을 포함하여 1의 보수로 바꿔줌 \rightarrow 모든 bit 반대로

addition

| | | | |
|---|---|--|---|
| $\begin{array}{r} 0111 \\ + 1011 \\ \hline 10010 \end{array}$ | $\begin{array}{r} (+7) \\ + (-4) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0011 \\ + 0010 \\ \hline 0101 \end{array}$ | $\begin{array}{r} (+3) \\ + (+2) \\ \hline \end{array}$ |
| <i>1</i> | <i>4의 보수, +10</i> | <i>0</i> | |
| $\begin{array}{r} 0010 \\ + 1 \\ \hline 0011 \end{array}$ | <i>sign bit</i> | $\begin{array}{r} 0101 \\ + 0 \\ \hline 0101 \end{array}$ | |
| <i>Carry</i> | | | |
| $\begin{array}{r} 0011 \\ (+3) \end{array}$ | | $\begin{array}{r} 0101 \\ (+5) \end{array}$ | |

1. 부호 없이 덧셈 (sign bit 포함)
2. $\text{sum} += \text{Carry out}$

⇒ 항상 음수는 어떻게 처리할 것인지 약속해야 함.

Two's complement

1의 보수 + 1

OR 2의 n승 - (구하고자 하는 수)

OR 첫번째 1 나온 이후로만 1의 보수 적용 ex) 0101 ^{2의 보수} ⇒ 1011

representation

0100₂ = 4₁₀ (a 4-bit unsigned number)

00100 = +4₁₀ (a positive number in 5-bit two 's complement)

11011 = -4₁₀ (a negative number in 5-bit ones' complement)

11100 = -4₁₀ (a negative number in 5-bit two 's complement) } +1

addition

For example, to find 0111 + 1100, or (+7) + (-4):

- First add 0111 + 1100 as unsigned numbers:

$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 1100 \\ \hline 10011 \end{array}$$

- Discard the carry out (1).
- The answer is 0011 (+3).

- 1. 부호 없이 덧셈 ⇒ 이이 including sign bit
- 2. carry out 무시

→ why?

- n-bit number에서, 2의 보수로의 B의 음수 = 2의 $2^n - B$
-

$$A - B = A + (-B) \quad \star$$

$$\Rightarrow A + (2^n - B) = (A - B) + 2^n = 2^n - [-(A - B)]$$

3. $A \geq B$

⇒ $A-B$ 가 양수가 되기에 2의 n승은 carry out이 1임.

⇒ carry out을 무시하는 것은 2의 n승에서 빼는 거랑 마찬가지로

⇒ 무시해도 됨!

4. $A < B$

⇒ $A-B$ 가 양수가 되기에 → 2의 n승 - $[-(A-B)]$

⇒ $-(A-B)$ 가 2의 보수 형태임 (이이 포함)

⇒ 무시해도 됨!

Subtraction Circuit

making

부호 없는 adders 만들었던 것과 비슷

→ 2의 보수를 사용하기 위해서는 모든 뺄셈 문제를 덧셈 문제로 바꿔야 함

→ $A-B = A + (-B)$

A two's complement subtraction circuit

ch.3에서 배웠던 adder를 이용하여 제작

- need


1. B(빼는 수)의 1의 보수(Complement each bit)

2. carry in input = 1

⇒ $A + B' + 1 = A + B''$ (2의 보수)

↓
1의 보수

↓
2의 보수

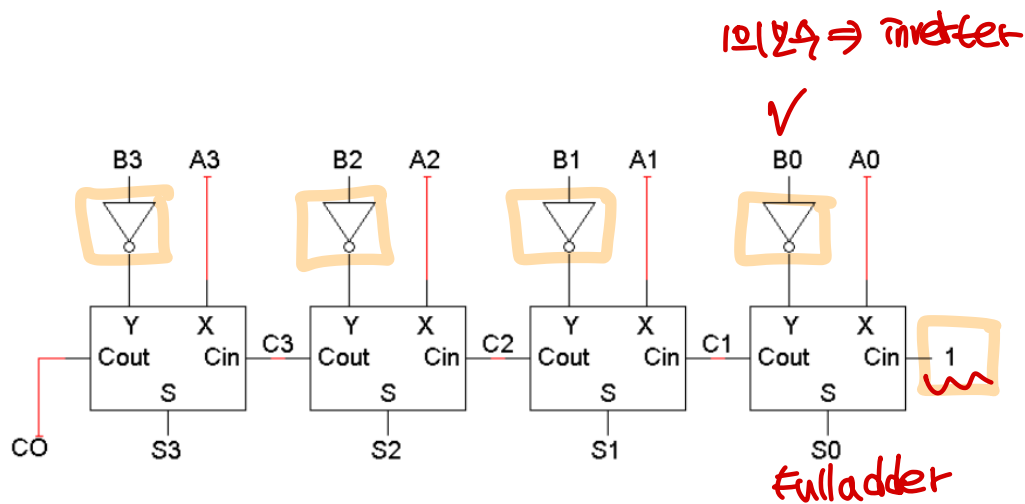

- small differences


1. negate B3, B2, B1, B0. (빼는 수) inverter!
2. sets the initial carry in to 1, instead of 0

An adder-subtractor circuit(가감산기)

inverter \rightarrow XOR
 $Cin = 1 \rightarrow Cin = sub.$

sub input 추가 후 B(빼는 수)에 inverter 대신 XOR gate를 사용하여 sub에 따라 뺄셈, 덧셈 수행

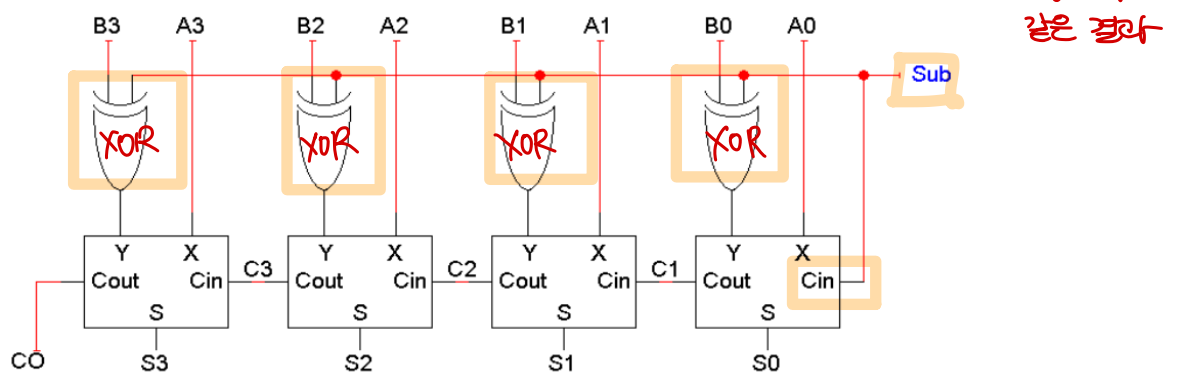1. **sub = 0** \Rightarrow cin = 0으로 덧셈 수행
2. **sub = 1** \Rightarrow cin = 1으로 B가 2의 보수가 되어 뺄셈 수행 $\rightarrow B_0 \sim B_3 + 1$



Detecting signed overflow

(ch.3에 나오는 overflow랑 다른 이야기임)

- 가장 쉬운 방법 : 모든 부호 비트 체크하기

Carry 0 1

$$\begin{array}{r} 0100 \quad (+4) \\ + 0101 \quad (+5) \\ \hline \cancel{1}1001 \quad (-7) \end{array}$$

2의 보수 $\Rightarrow 1111$

Carry 1 0


$$\begin{array}{r} 1100 \quad (-4) \\ + 1011 \quad (-5) \\ \hline \cancel{1}0111 \quad (+7) \end{array}$$

- overflow occurs only in the two situations(연산에서 절댓값이 7 이상이면 overflow)

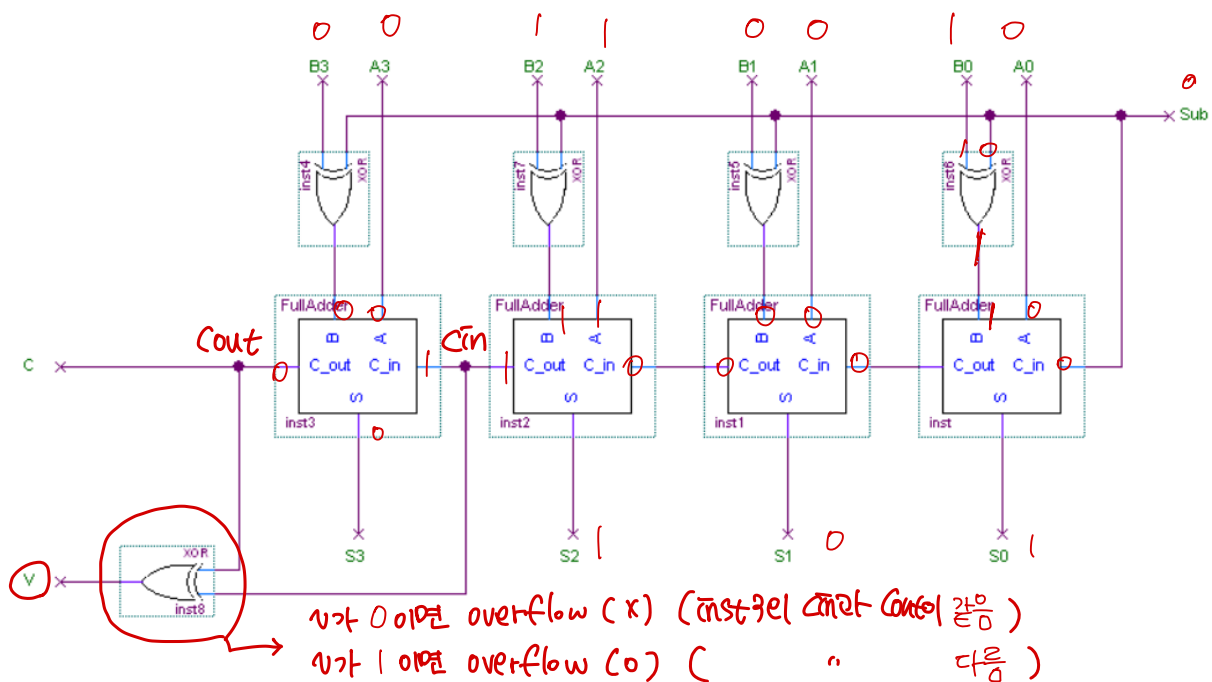1. 두 양수를 더했는데 음수 결과가 나왔을 때
2. 두 음수를 더했는데 양수 결과가 나왔을 때

\Rightarrow 양수 + 음수 했을 때는 안 일어남

- how to detect \rightarrow (cin과 cout) of the sign bit position이 같으면 overflow 일어나지 않음.




Multiplication

repeated addition

→ adders가 있으면 할 수 있음

- multipliers are very complex circuits
 - n by n multiplier → n개의 partial products와 n-1 adders(m bits)
 - 32 bit, 64 bit가 되면 엄청 커짐



Binary multiplication example

 



- 0과 1의 multiply에서 partial products(부분합)은 항상 0000 or multiplicand(피승수)
- 이 example에서는 총 4개의 partial products가 필요함 → 즉 3개의 “+”

a 2 x 2 binary multiplier

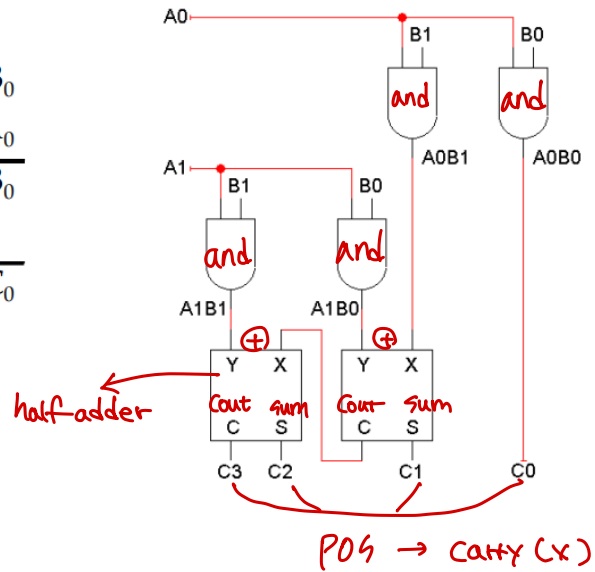 - partial products ⇒ AND gates
- 2 bit + 2bit ⇒ two half adders(full adders)로 구현



a 4 x 4 binary multiplier

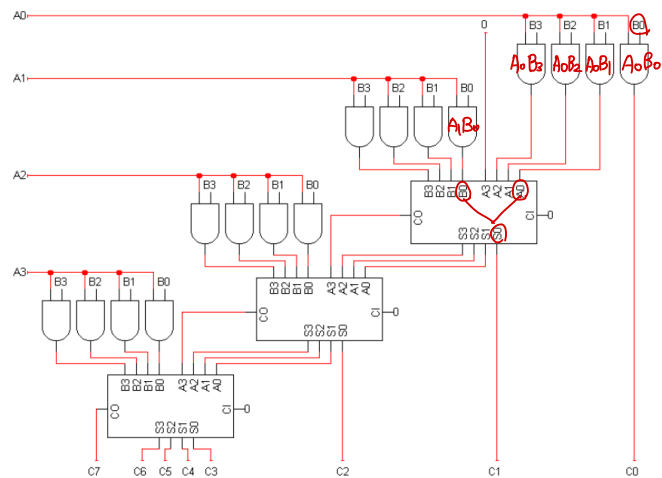 

- 8 bit result
- 만약 4by4 multiplier에서 4bit 결과값이 필요하다면
 - C4 - C7을 무시하고 4bit보다 길어진 결과면 overflow 조건이 된다는 것을 고려할 것

a special case

- in decimal(10의 n승)
 - 128 X 10 = 1280

- 왼쪽 끝에 0을 하나 더 넣으면 결과값

- in binary(2의 n승)
 - $11 \times 10 = 110$
 - $11 \times 100 = 1100$
 - $110 / 10 = 11$

Magnitude Comparator

크기를 비교하는 회로

$$A = A_3 A_2 A_1 A_0$$

$$B = B_3 B_2 B_1 B_0$$

$$x_i = A_i B_i + A'_i B'_i$$

\rightarrow 모든 i에 대해서
 x가 1이 나온다면 $A=B$
 $= A \oplus B$
 \rightarrow 같으면 1, 다르면 0 (equivalence bit)

$$\textcircled{1} (A=B) = x_3 x_2 x_1 x_0 \rightarrow \text{전부 다 1이면}$$

$$\textcircled{2} (A>B) = A_3 B_3' + x_3 A_2 B_2' + x_3 x_2 A_1 B_1' + x_3 x_2 x_1 A_0 B_0'$$

$A_3 > B_3$ 이면 $A > B$

$$\textcircled{3} (A<B) = A_3' B_3 + x_3 A_2' B_2 + x_3 x_2 A_1' B_1 + x_3 x_2 x_1 A_0' B_0$$

