



# Ch.6 Registers and Counters - part A


## Registers

: 임시 저장소, ff 여러 개를 하나로 (ff 확장)

- ff보다 더 많은 양의 메모리를 저장(대부분의 컴퓨터는 32bit보다 큼, ff는 1bit)
- processor에서 일시적인 저장소로 사용됨 ⇒ CPU 내부에서 제일 빠른 memory
- 메인 메모리보다 빠르기에 복잡한 연산을 빨리 하는데 도와줌
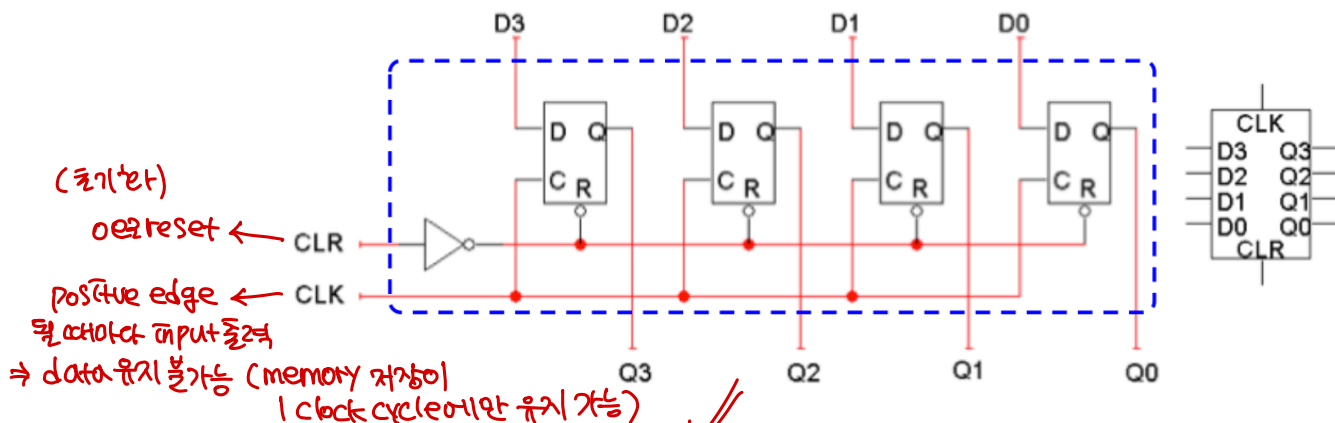
### a basic register - Reg-4



- Reg-4 (a 4-bit register) (범용 register)
  - D ff 사용 : ff input equations 없이 데이터 저장 쉬움
  - ff 간의 CLK, CLR signal 공유



- Reg-4 + a parallel load operation
  - input : D3-D0
  - output : Q3-Q0
  - clock cycle마다 input을 output에 copy하는 operation
  - LD signal

현재값  
next input

LD	Q(t+1)
0	Q(t)
1	D <sub>3</sub> -D <sub>0</sub>

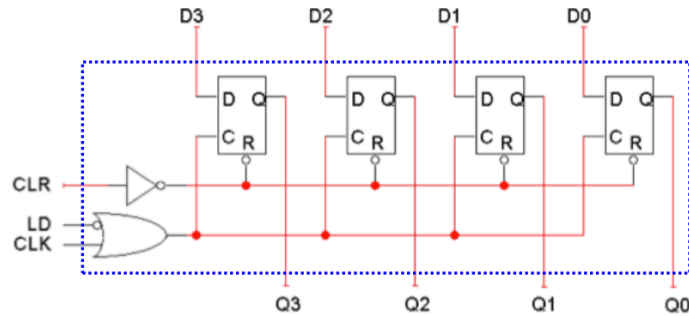 

■ LD = 0

- CLK이 무엇이든 다 1 → data 유지(load x)


■ LD = 1

- CLK이 positive edge일때만 1 → data load


⇒ clock gating is bad !

→ timing problems가 발생

 - clock 자체는 길지 않지만 연산할 때마다 약간 delay (LD는 1 clock cycle 이내에서만 1 유지)
- 여러 개의 register가 같이 clock 사용하면 약간의 차이가 생김 → clock skew



○ LD + 2-to-1 MUX

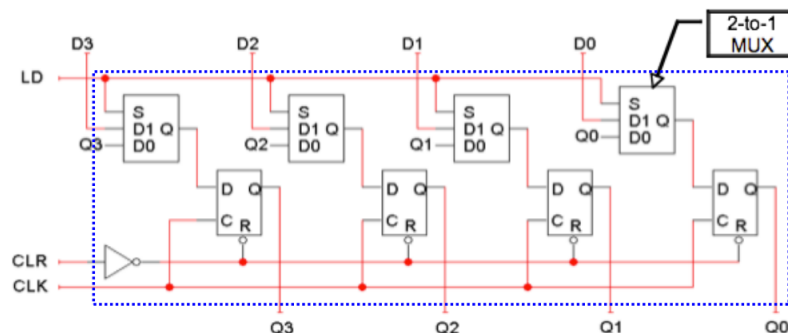

■ LD = 0

- input : Q<sub>3</sub> - Q<sub>0</sub> → data 유지(load x) ⇒ MUX가 D<sub>0</sub> 선택

■ LD = 1

- input : D3 - D0 → data load (new data) ⇒ MUX가 D<sub>1</sub> 선택


⇒ clock gating X

→ timing problems가 발생 X (공터 안정적)

## Shift register

clock cycle마다 output을 하나씩 'shift'

ex) right로 shift

 

- SI input : shift 할 때 빈 자리에 새로 넣을 input  
"into"

SI = 1  
 $Q_0-Q_3 = 0110 \rightarrow \text{Lost}$   
 will be:  
 $Q_0-Q_3 = 1011$

(clock cycle ↓)

- Shift direction

① right shift

LSB를 Lost



Present $Q_0-Q_3$	SI	Next $Q_0-Q_3$
ABC0	X	XABC

② left shift

MSB를 Lost

Present $Q_3-Q_0$	SI	Next $Q_3-Q_0$
0CBA	X	CBAX

 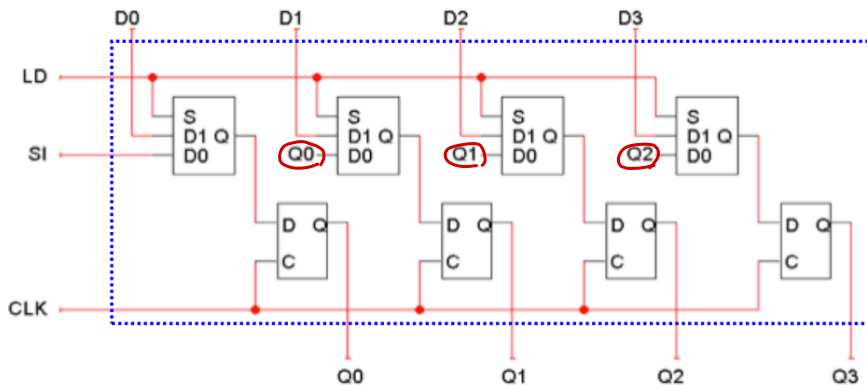- shift register + parallel load → regular register




- $LD = 0 \Rightarrow \text{MUX} : D_0$ 
  - input : SIQ0Q1Q2
    - 다음 positive edge에서 shift
- $LD = 1 \Rightarrow \text{MUX} : D_1$ 
  - input : D0 - D3(new value) → 새로운 input
    - 다음 positive edge에서 data load

## Serial data transfer

shift register : 'serial data' , 'parallel data' 서로 converting 가능

- computer는 multiple-bit quantities로 일하지만 가끔 serial data로 받는게 필요함
  - ex) keyboard, mouse

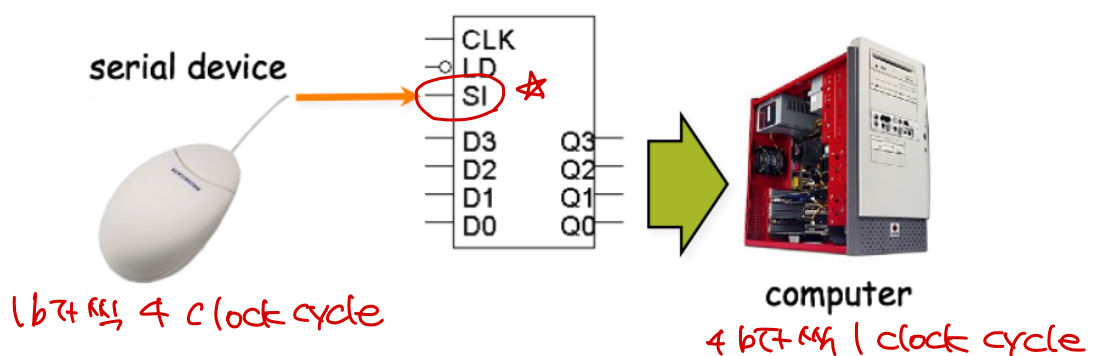
### 1. receive serial data using a shift register



### 2. send data serially with a shift register


4 bit씩 1 clock cycle

1 bit씩 4 clock cycle

 

## Universal shift register

: 내가 고른 기능이 수행됨

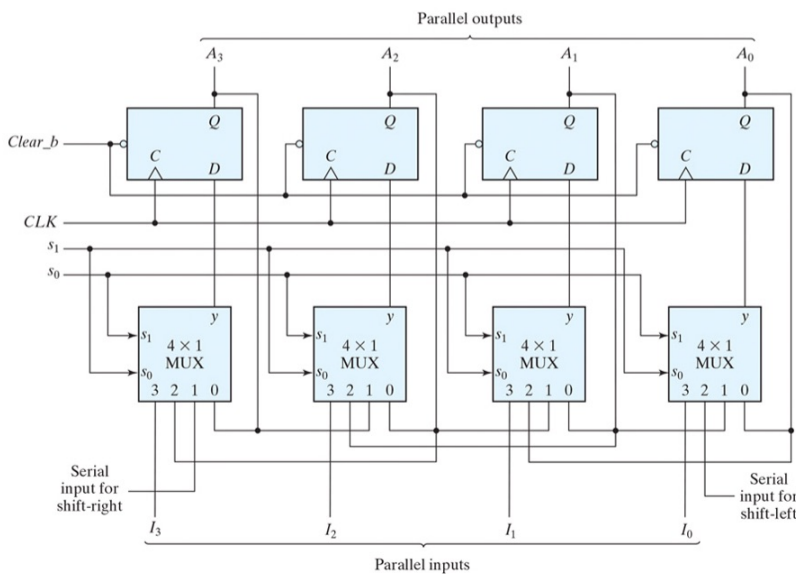

**Table 6-3**  
Function Table for the Register of Fig. 6-7

Mode Control		Register Operation
s <sub>1</sub>	s <sub>0</sub>	
0	0	No change ①
0	1	Shift right ②
1	0	Shift left ③
1	1	Parallel load ④

Input →  $\left\{ \begin{array}{l} \text{clear} \\ \text{CLK} \\ I_3, I_2, I_1, I_0 \\ \text{SIR} \\ \text{SIL} \end{array} \right.$

Output →  $A_3, A_2, A_1, A_0$

- **clear** : register를 0으로 clear
- **clock**
- **shift-right** : right enable
- **shift-left** : left enable
- **parallel-load** : control to enable
- **n** parallel input lines



→ a control state : register의 값을 unchanged

## example - serial addition


↳ 4 bit full adder 가능

## 1. using D ff

a.  $A + B = S + C$

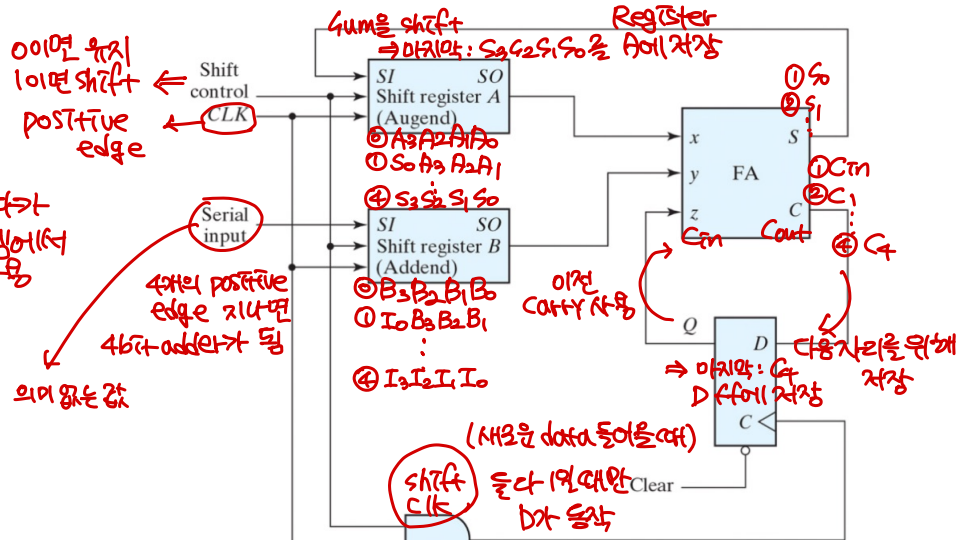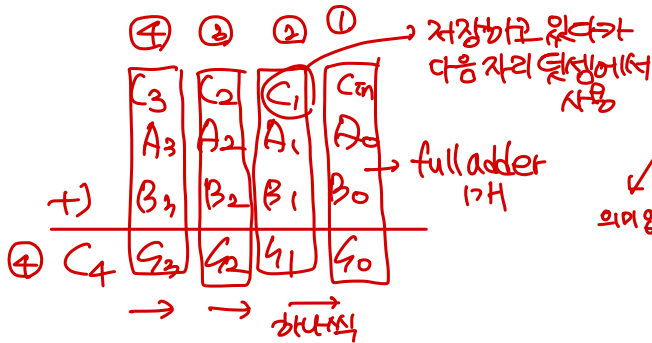

## 2. using JK ff → full adder 없이

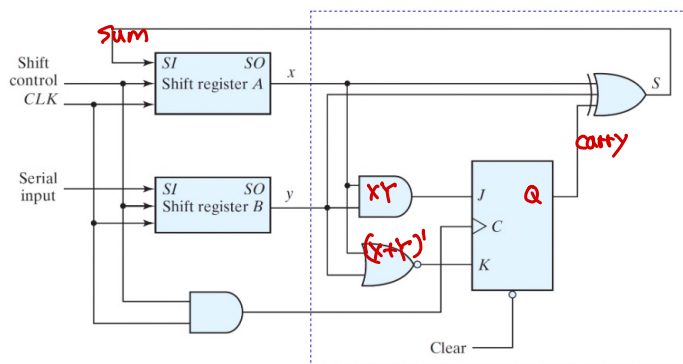

Present State Q	Inputs		Next State Q	Output S	Flip-Flop Inputs	
	x	y			$J_Q$	$K_Q$
0	0	0	0	0	0	X
0	0	1	0	1	0	X
0	1	0	0	1	0	X
0	1	1	1	1	1	X
1	0	0	0	1	X	1
1	0	1	1	0	X	0
1	1	0	1	0	X	0
1	1	1	1	1	X	0

$J_Q = xy$   
 $K_Q = x'y' = (x+y)'$   
 $S = x \oplus y \oplus Q$   
 XOR

+) 8bit adder


## Registers in Modern Hardware

Registers store data in the CPU

- Used to supply values to the ALU.
- Used to store the results.

If we can use registers, why bother with RAM?

Processor	GPR	Mode
Intel Core i7	8	32bit
	16	64bit
AMD Ryzen 7	8	32bit
	16	64bit

 

Answer: Registers are expensive!

- Registers occupy the most expensive space on a chip – the core.
- L1 and L2 are very fast RAM – but not as fast as registers.

