



# Ch.6 Registers and Counters - part B


## Counters

clock cycle마다 하나씩 count up 하는 specific type of sequential circuit.

→ register처럼 별도의 output 필요 없이 state 자체를 output으로 !

→ 가장 큰 값에 도달하면 0인 state로 돌아옴

	Present State		Next State	
	A	B	A	B
0	0	0	0	1
1	0	1	1	0
2	1	0	1	1
3	1	1	0	0

 

- counter는 시계처럼 사용 가능
  - 실행 시간 측정 가능
  - 모든 processor들은 program counter, PC를 가지고 있음
    - 몇번째 명령어인지 check

## Ripple Counter ⇒ (씩) 계속 증가하는 counter

다른 ff를 triggering 하기 위한 ff output transition server

→ 자신의 하위 bit가 1 → 0으로 바뀌면 자신은 complement

(series connection of complementing ff)

- ①  $A_0$  : 계속 complement ⇒ T input에 1을 주기
- ②  $A_1$  :  $A_0$ 가 1에서 0으로 바뀔 때 →  $A_1$  complement (negative edge)  
⇒  $A_1$ 의 C (K에  $A_0$ 를 not으로 연결)

- ③  $A_2$  :  $A_1$  " " →  $A_2$  " "  
⇒  $A_2$  " "  $A_1$  " "

- ④  $A_3$ 도 동일

→ 자릿수별로 ff

$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15


## ★ 4bit Binary Ripple Counter

- clock을 변경하는 회로
- 바람직하지 x


\* T ff : ①  $T=0 \rightarrow$  no change  
②  $T=1 \rightarrow$  complement

\* D ff : ①  $D=0 \rightarrow 0$   
②  $D=1 \rightarrow 1$

⇓  
그냥 10아 걸기

 

(a) With T flip-flops

 


(b) With D flip-flops

 (104)  $\Rightarrow$  4개의 state

- two-bit counter  $\rightarrow$  slightly fancier

- $X=0 \rightarrow$  count up(increment)
- $X=1 \rightarrow$  count down(decrement)



Present State		Inputs	X	Next State	
$Q_1$	$Q_0$			$Q_1$	$Q_0$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0

- D ff inputs

$D_1$

$Q_1$	$Q_0$			
	0	1	0	1
$X$	1	0	1	0


$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0 \oplus X$$

$D_0$

$Q_1$	$Q_0$			
	0	1	0	1
$X$	1	1	0	0

$$D_0 = Q_0'$$

three input 버전이 없어서 그냥 넣어서

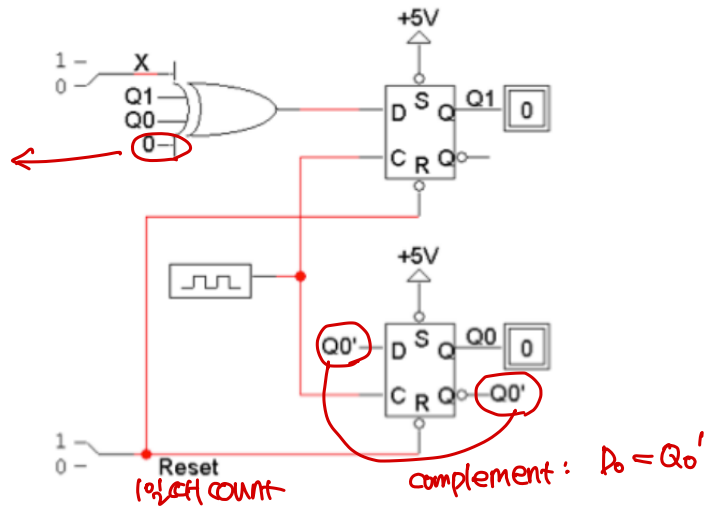

- normal output, complemented output → Q'0에 inverter 없이 직접 접근 가능
- Reset = 1 → count
- Reset = 0 → 00으로 초기화
- input 한 개만 필요

#### JK ff inputs

여기표로 계산할것

Present State		Inputs	Next State		Flip flop inputs			
Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	X	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	J <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	J <sub>0</sub>	K <sub>0</sub>
0	0	0	0	1	0	x	1	x
0	0	1	1	1	1	x	1	x
0	1	0	1	0	1	x	x	1
0	1	1	0	0	0	x	x	1
1	0	0	1	1	x	0	1	x
1	0	1	0	1	x	1	1	x
1	1	0	0	0	x	1	x	1
1	1	1	1	0	x	0	x	1

$J_1$

Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
0	1	0	1
1	1	1	1
1	0	1	0
0	0	0	0

$$J_1 = Q_0 X' + Q_0' X = X \oplus Q_0$$

$K_1$

Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
1	1	1	1
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	0	0

$$K_1 = Q_0 X' + Q_0' X = X \oplus Q_0$$

$J_0$

Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
1	1	1	1
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	0	0


$$J_0 = 1$$

$K_0$

Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
1	1	1	1
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	0	0

$$K_0 = 1$$

→ Q<sub>0</sub>는 항상 complement (JK = 1)

 

- JK ff n.i. RS 사용

- n.i. RS : input R, S에 non-inverted, or active high

- Reset = 0 → count
- Reset = 1 → 00으로 초기화

## Unused states

$2^n$ 개의 state가 있을 때 n개의 ff이 사용되지만 몇몇 state들이 unused

- example


→ 6개의 상태 → 3개의 ff 필요함

- 0(000), 5(101) unused → don't care condition으로 변경! (더 간단한 회로)
- **but**, unused에서 계속 머무르고 빠져나올 수 없을 수도 있음 (성능이 보장되지 않음)
- self-starting counter : don't care를 starting state로 수정!
- unused state에 들어갔다는 것을 예측 가능

① don't care


Present State			Next State		
Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	x	x	x
1	1	1	x	x	x

→ 2개는 어떻게?

 

② self starting


Present State			Next State		
Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

 
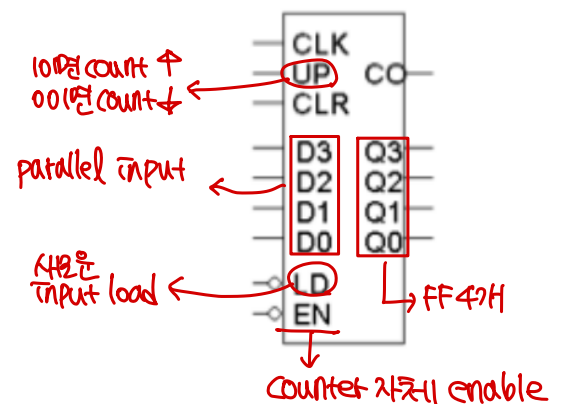
## More complex counters

- Counter-4 (0 ~ 15까지 count 가능)


- UP input
  - 1 → count up / 0 → count down
- CLR input
  - 1 → 0000으로 setting (asynchronously clear)
- LD input (active low)
  - 0 → 새로운 input load ⇒ count 리셋 설정
- EN input
  - enable, or disable
  - counter가 disable되면 output이 계속 같은 값만 출력
- D3-D0 output



- CO output
  - 0 → 최댓값(1111)에 도달, 1 → normal

 
## • 8-bit counter

- two 4-bit counters
- 아래쪽(하위비트) counter가 1111에 도달(CO=0)
  - 위쪽(상위비트) counter enable
- clock, clear signal 공유하여 사용
- Hex(16bit)도 이와 같이 사용



## • restricted 4-bit counter

1. **start** : 초기값을 결정할 수 있는 제한된 counter

 

2. **count up** : 최댓값이 제한된 counter → 최대에 도달하면 0000으로 돌아옴

⇒ 최댓값 : 1100

