




Ch.7 Memory And Programmable Logic - part B

Combinational PLD

AND-OR SOP → AND array, OR array로 나누어진 programmable한 집적회로

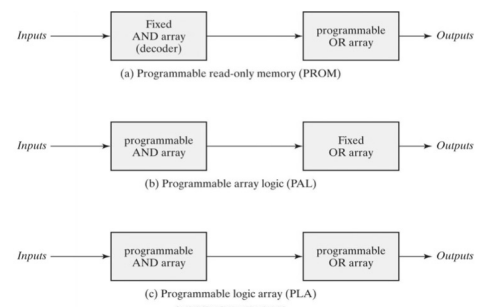1. **PROM** : fixed **AND** array(decoder) + programmable **OR** array
2. **PAL** : programmable **AND** array + fixed **OR** array
3. **PLA** : programmable **AND** array + programmable **OR** array



Programmable Logic Array(PLA)

programmable **AND** array

+ programmable **OR** array

input → **n**개

output → **m**개

produce terms(AND gate) → **k**개

sum terms(OR gate) → **m**개

⇒ programmed fuses : $2n \cdot k + k \cdot m + 2m$


↔ **ROM** : $2^n \times m$

product term 개수가 중요!

PLA Programming Table

		Inputs			Outputs	
		A	B	C	(T) F_1	(C) F_2
AB'	1	1	0	—	1	—
AC	2	1	—	1	1	1
BC	3	—	1	1	—	1
$A'BC'$	4	0	1	0	1	—



F_2 complement

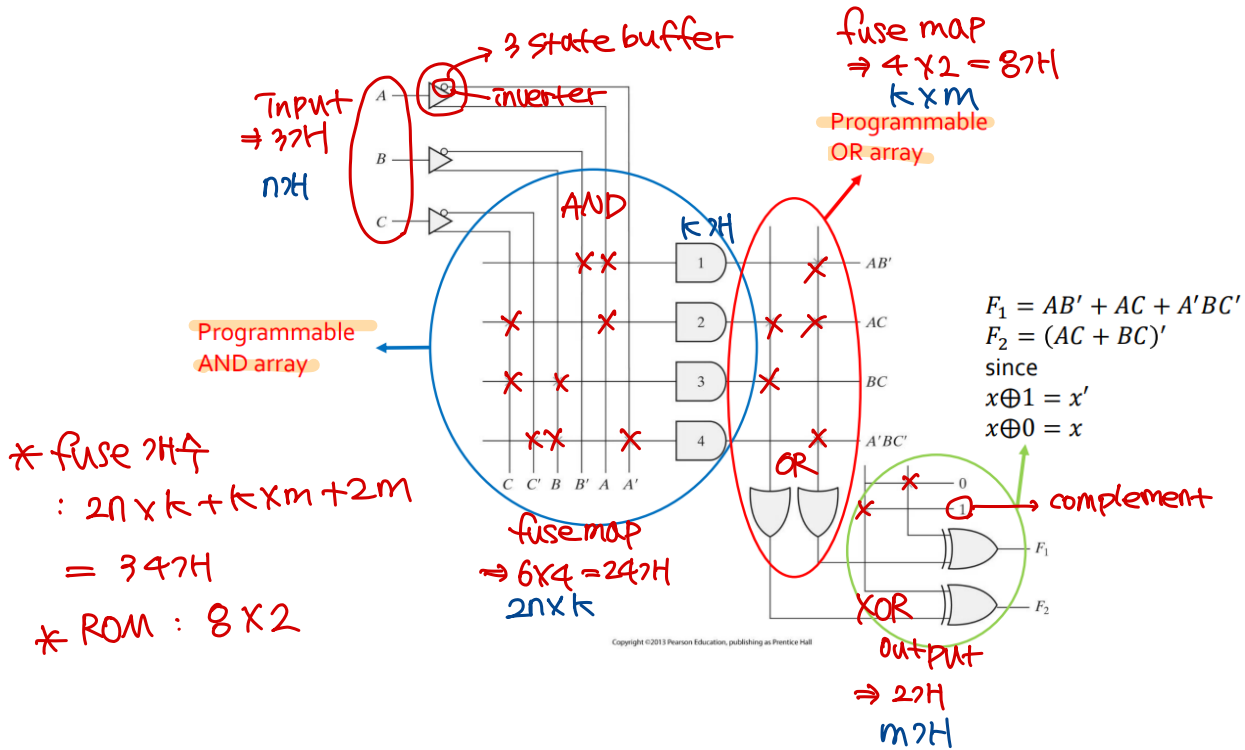

• example 7.2

PLA programming table

Product term		Inputs			Outputs	
		A	B	C	F_1	F_2
AB	1	1	1	-	1	1
AC	2	1	-	1	1	1
BC	3	-	1	1	1	-
$A'B'C'$	4	0	0	0	-	1

  

개수 최소화

\square : 6개 $\Rightarrow T$

\square : 4개 $\Rightarrow F$

\hookrightarrow 선택!


$\textcircled{T} F_1 = A'B' + A'C' + B'C'$

$\textcircled{F} F_1 = (AB + AC + BC)'$

$\textcircled{T} F_2 = AB + AC + A'B'C'$

$\textcircled{F} F_2 = (A'C + A'B + AB'C')'$

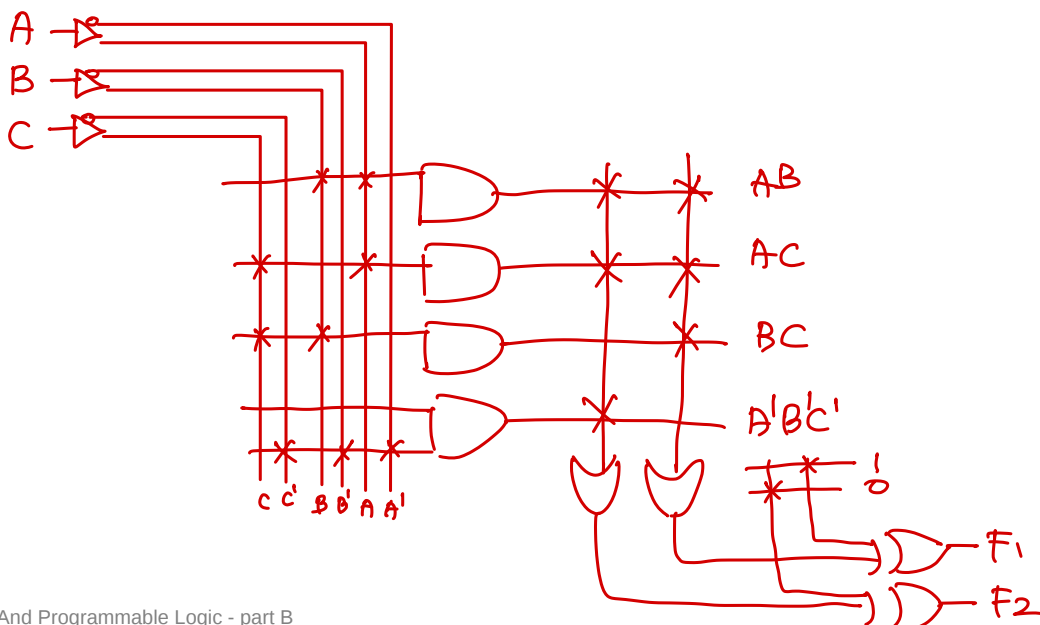\rightarrow equation을 어떻게 설정하냐에 따라서 AND gate(Product term) 개수가 다름 \Rightarrow 최소화!



Programmable Array Logic(PAL)

programmable **AND** array

+ fixed **OR** array

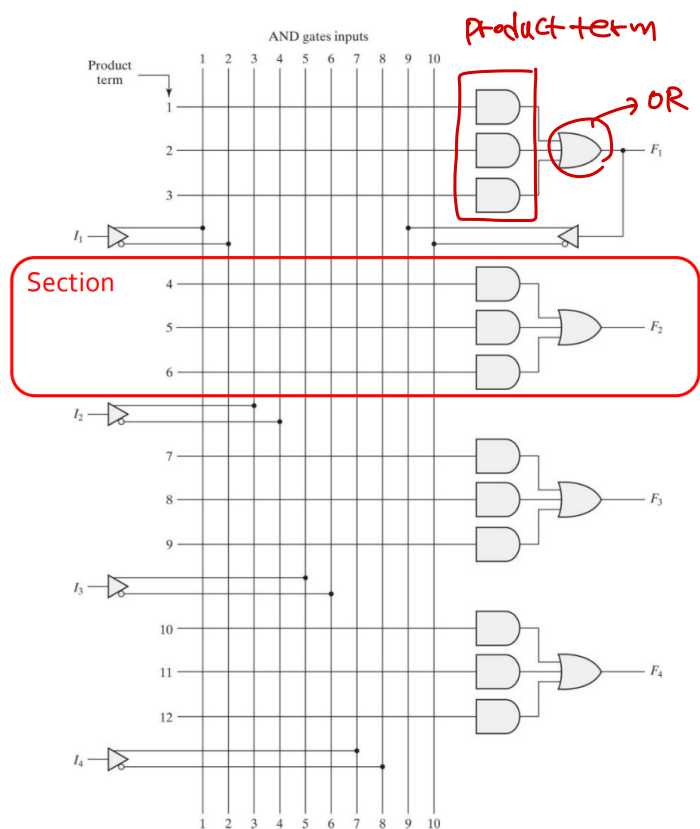


Table 7.6
PAL Programming Table

Product Term	AND Inputs				w	Outputs
	A	B	C	D		
1	1	1	0	—	—	$w = ABC' + A'B'CD'$
2	0	0	1	0	—	
3	—	—	—	—	—	
4	1	—	—	—	—	$x = A + BCD$
5	—	1	1	1	—	
6	—	—	—	—	—	
7	0	1	—	—	—	$y = A'B + CD + B'D'$
8	—	—	1	1	—	
9	—	0	—	0	—	
10	—	—	—	—	1	$z = w + AC'D' + A'B'C'D$
11	1	—	0	0	—	
12	0	0	0	1	—	


Copyright ©2012 Pearson Education, publishing as Prentice Hall

$$w(A, B, C, D) = \sum(2, 12, 13)$$

$$x(A, B, C, D) = \sum(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$y(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15)$$
 
$$z(A, B, C, D) = \sum(1, 2, 8, 12, 13)$$



$$w = ABC' + A'B'CD'$$

$$x = A + BCD$$

$$y = A'B + CD + B'D'$$

$$z = ABC' + A'B'CD' + AC'D' + A'B'C'D$$


$$= w + AC'D' + A'B'C'D$$

Section 1

Section 2

Section 3


Section 4

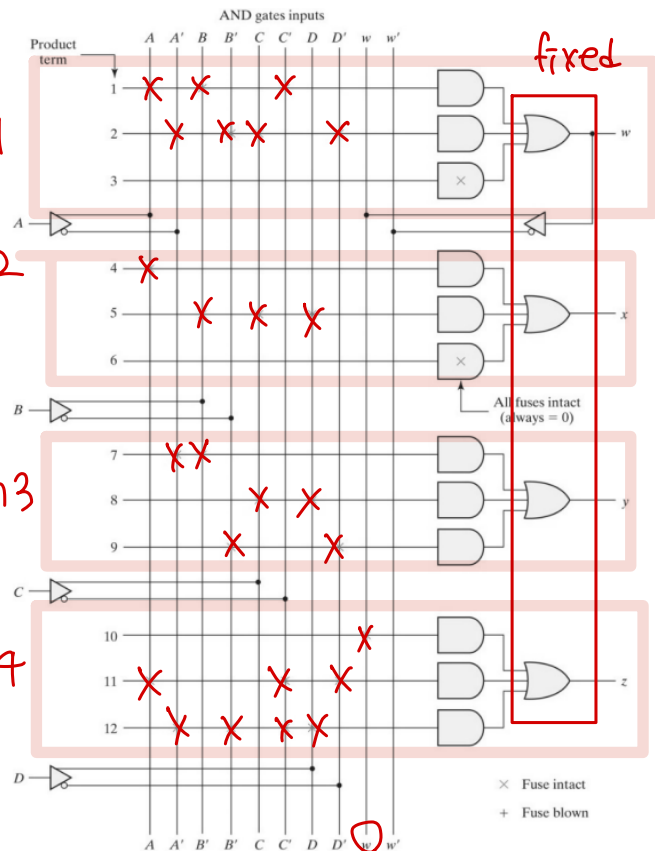

→ Storage 장치 구현

Sequential Programmable Devices(SPLD)

 
simple programmable logic device (ex. PROM, PLA, PAL, combinational PLD)



현재 상태 저장

① Complex Programmable Logic Device(CPLD)


대규모로 계산하기 위해 gate 개수 늘린 것

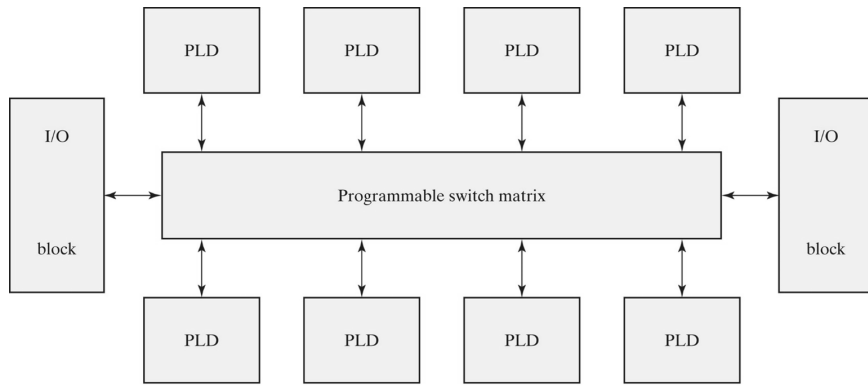

⇒ 팔로에따라 PLD 선택해서 연산

② Field Programmable Gate Array(FPGA) → 현장에서 프로그래밍 가능

회로의 상태를 저장할 수 있는 ff → 용도에 맞게 회로 재설계 가능

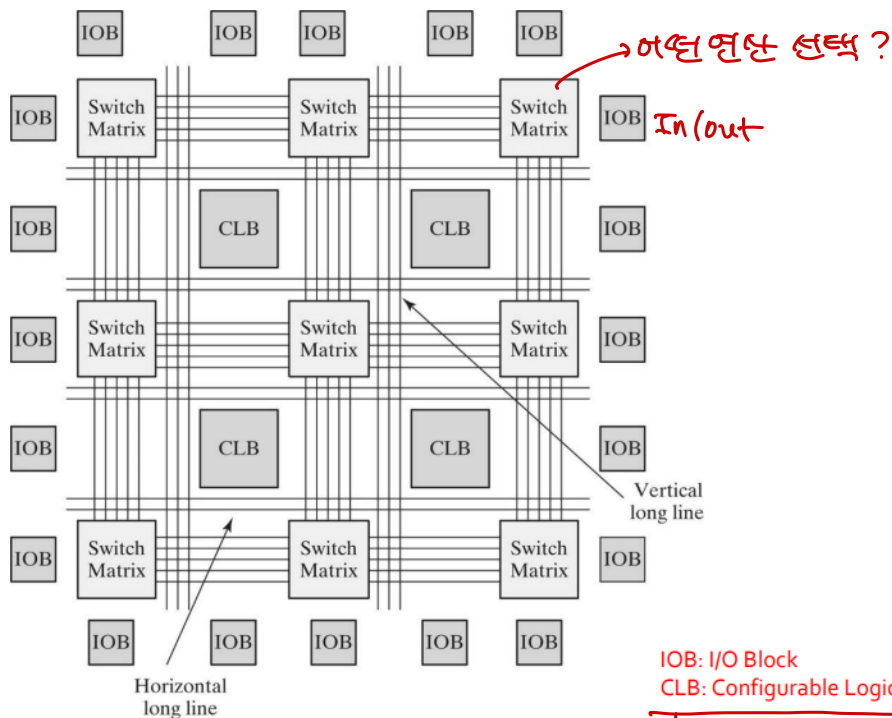

IOB: I/O Block
CLB: Configurable Logic Block

↳ PLD + ff

CPLD vs. FPGA

	CPLD	FPGA
Data storage	EEPROM (Non-volatile)	SRAM (Volatile)
Term for data writing	'Program'	'Configure'
Structure	Logic gates	Look-up Table(Logic gate) + D-flipflop
Scale	~100,000 gates	~ 10,000,000 gates
Main Application	Simple combinational logic design	Memory, Complex IP, CPU design