



# Ch.5 Synchronous Sequential Logic - part B

## introduce

- latch's problem

1. when to enable a latch
2. need to quickly diable a latch

→ difficult to control the timing of latches in a large circuit.

⇒ <sup>①</sup>clocks, and <sup>②</sup>flip-flops 해결!


1. **clock** : 언제 memory에 쓸 지 알려줌
2. **ff** : 정해진 시간 내에 정확히 memory에 빨리 wirte 할 수 있도록 해줌

- example - ALU

◦ latch = ALU의 memory로 사용, 0000으로 초기값 저장하는 4개의 latch + 0001로 연산!

 1. latch가 disable되어 원치 않는 data가 저장되는 것을 막아야 함

→ ALU가 새로운 값을 계산할 동안 latch가 disable ⇒ 저장될 수 x ★




2. ALU의 계산이 끝나면 latch가 enable 되어 새로운 값이 저장되어야 함



3. latch가 계속 빠르게 disable되어야

ALU가 새로운 값을 읽고 새로운 결과 값을 낼 시간이 생김

 


o latch를 사용하기 위해 꼭 필요한 것

 1. 새로운 값이 저장될 준비가 될 때까지 latch가 disable

- ready 되었는지 어떻게? → add another signal to our circuit. → clock 사용
- o signal = 1 → latch가 ALU 계산 끝 + data가 저장될 준비 완료로 판단



\* clock period  
알맞게 설정해야 함  
⇒ 계산 끝나는 시간에 맞게  
[ 너무 짧으면 계산 끝나기 전에 write  
너무 길면 또 새로운 result를 만들어냄



  2. latch가 새로운 값이 update 될 동안 적당히 enable

- 어떻게 enable, 또 얼마나 빠르게 disable? → ff 사용으로 해결!

① direct input : 0000  
② positive edge에만 반영




## Clock

a special device that whose output continuously alternates btw 0 and 1

- **clock period**(clock cycle time) : clock이 바뀌는데 걸리는 시간
- **clock frequency** : clock period의 역수 (=hertz)

clock period

 

→ synchronize circuits에 주로 사용!

predictable

1. generate a repeating, pattern of 0s and 1s

→ can trigger certain events in a circuit.

ex. writing to latch


2. 만약 여러 circuits이 같은 clock signal을 사용 → 서로 동작 조정 가능

## Filp-Flops

latch를 어떻게 잠깐 enable 시킬 지 → ff가 해결!

### D filp-flop

= D latch + SR latch

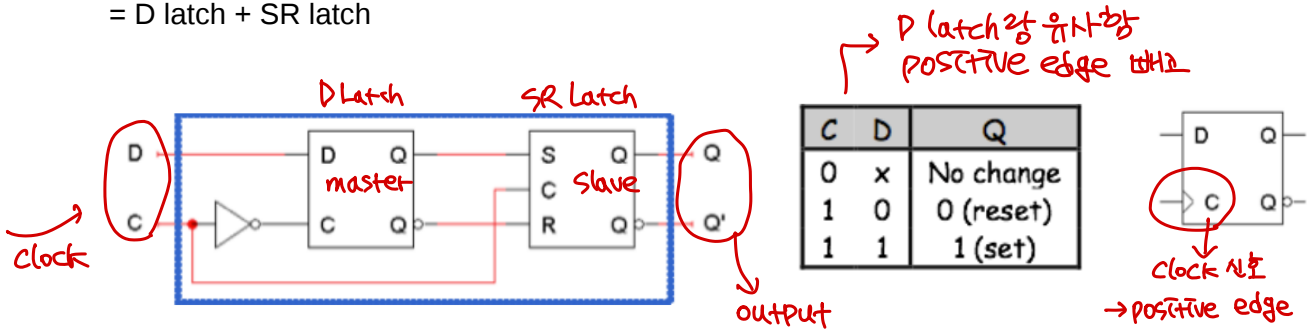

#### • C=0

- D latch(master) : enable → D input이 바뀌면 output도 바뀔
- SR latch(slave) : disable → D의 output이 바뀌어도 영향 x, 현재 값 유지  
⇒ No change

#### • C=1

- D latch(master) : disable → C=1이 되기 전의 마지막 D input 유지, no change
- SR latch(slave) : enable → D의 output 영향 o  
⇒ Output 바뀜

⇒ C가 0에서 1로 바뀌는 순간에만 ff output이 바뀔(new input이 반영 됨)

⇒ positive edge-tirggered flip-flop (D latch와 다른 점)

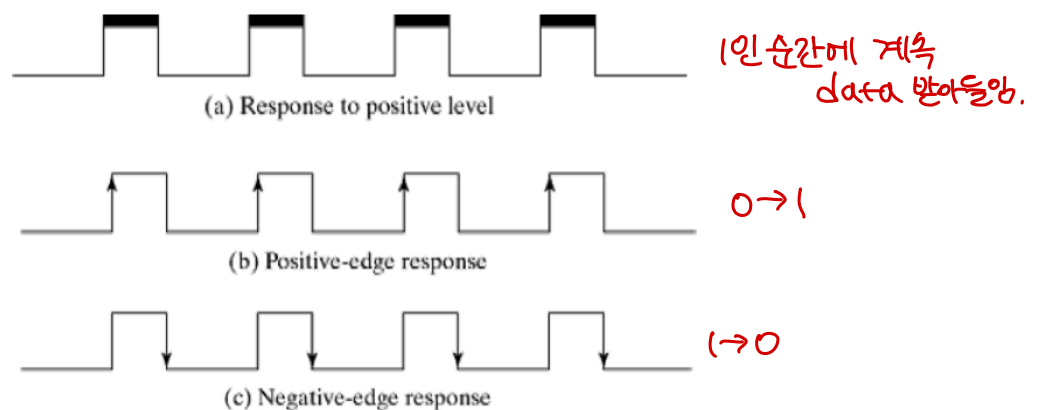


Fig. 5-8 Clock Response in Latch and Flip-Flop

⇒ 언제 data를 받아들일냐에 따라서 Latch의 큰 차이!

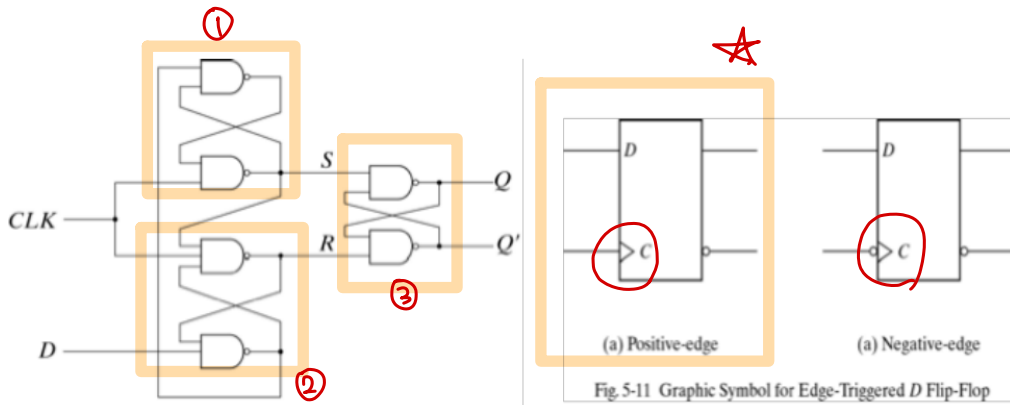



Fig. 5-10 D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop

비동기/사
 
### • Direct Inputs

◦ Q의 starting value → direct(asynchronous) input

- 초기화하기 위해 set을 초기값으로 줌 (asynchronously도 가능한 하지만 너무 어려움)
- next Q부터는 synchronous하게 동작




S'	R'	C	D	Q
0	0	x	x	Avoid!
0	1	x	x	1 (set)
1	0	x	x	0 (reset)
1	1	0	x	No change
1	1	1	0	0 (reset)
1	1	1	1	1 (set)

Direct inputs to set or reset the flip-flop  
S'R' = 11 for "normal" operation of the D flip-flop

### JK flip-flop

SR latch와 비슷하지만,

JK=11 → current의 complement 출력

 

C	J	K	Q <sub>next</sub>
0	x	x	No change
1	0	0	No change
1	0	1	0 (reset)
1	1	0	1 (set)
1	1	1	Q' <sub>current</sub>

→ 0이일 때의 input


J	K	Q(t+1)	Operation
0	0	Q(t)	No change
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	Q'(t)	Complement

\*상대표

$$Q(t+1) = K'Q(t) + JQ'(t)$$


next      current

\*equations

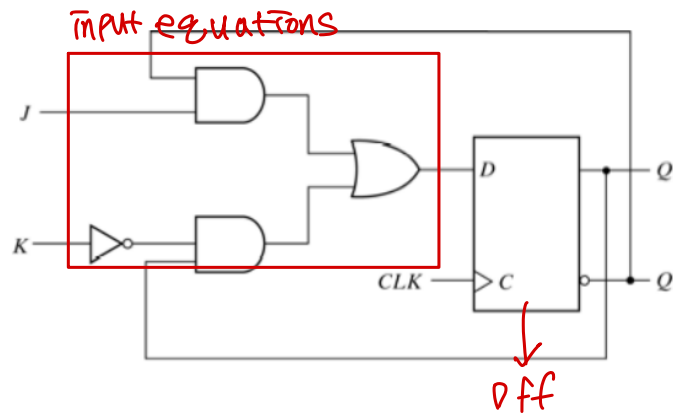

## T flip-flop

current를 유지하거나 current의 complement만 출력

 

C	T	$Q_{next}$
0	x	No change
1	0	No change
1	1	$Q'_{current}$

T	$Q(t+1)$	Operation
0	$Q(t)$	No change
1	$Q'(t)$	Complement

$$Q(t+1) = T'Q(t) + TQ'(t) = T \oplus Q(t)$$



0 → 1

T |  $Q(t+1)$

0	$Q(t)$
1	$Q'(t)$


↙

J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	$Q(t)$
1	0	$Q(t)$
1	1	$Q'(t)$

  
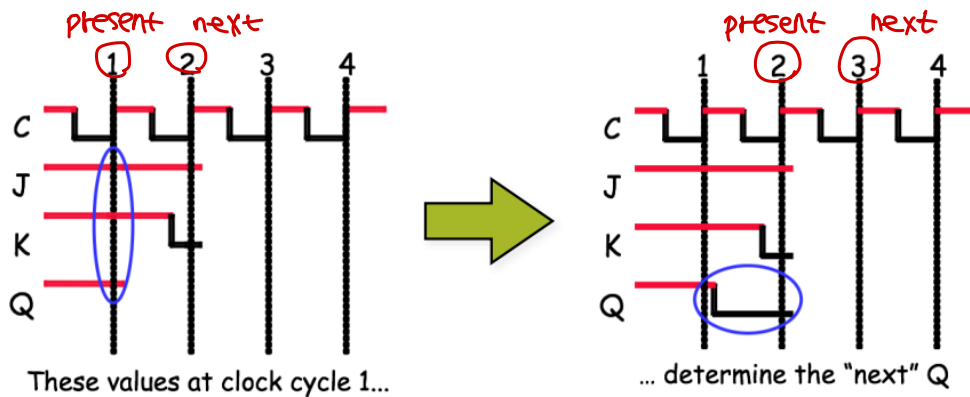
## Timing diagrams

"present", "next" → relative (현재를 현재로 보니까 따라 다음 → 상대적)



⇒ J, K가 어떤 변화가 있더라도  
positive edge가 아니면 Q에 반영 X