



Ch.4 Combinational Logic - part C

Decoders

범용 회로 → “detection” 하는 아이

- circuit analysis, design techniques
- can be used to implement arbitrary functions.
- introduced to abstraction and modularity as h/w design principles

⇒ 더 복잡한 h/w를 designing 하는데 사용할 예정

→ ex . 8bit로 encoding 된 글자가 computer에 들어오면 detect 해서 상응하는 출력 라인 활성화

- n-bit의 input에서 2의 n승 개의 output을 만들어 냄. 그 중 하나만 “ 1 “
- 작은 decoder에서 큰 decoder 만들 수 있음(like adder)

input output
↓ ↓

n-to- 2^n decoder

n-bit input → 2^n output

n개의 input은 2^n 개의 output 중 uniquely true인 binary number를 나타냄


2-to-4 decoder

- 2개 input : S1, S0
- 4개 output : Q0, Q1, Q2, Q3
- i번째 input이 true \Rightarrow Qi가 true

$$\begin{aligned} Q0 &= S1' S0' & 00 \\ Q1 &= S1' S0 & 01 \\ Q2 &= S1 S0' & 10 \\ Q3 &= S1 S0 & 11 \end{aligned}$$

상위 하위

	S1	S0	Q0	Q1	Q2	Q3
0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
2	1	0	0	0	1	0
3	1	1	0	0	0	1

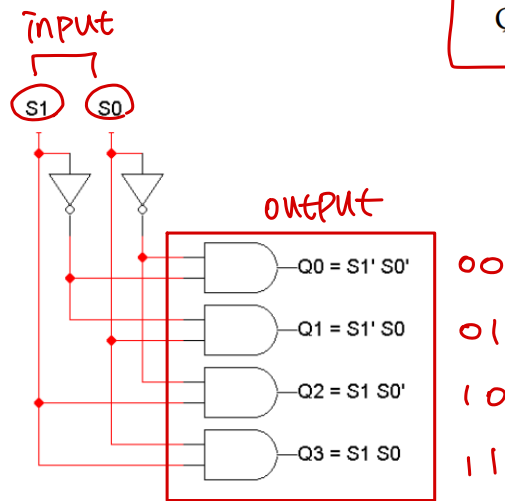

1. 어떤 output이 1인지 detect 가능
2. 4개 중의 하나를 decode 가능

3-to-8 decoder

Enable inputs

decoder의 variation.

회로를 필요한 경우에만 작동시키고 싶을 때 사용(activate / deactivate)

	EN	S1	S0	Q0	Q1	Q2	Q3
deactive	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0
	0	1	1	0	0	0	0
active	1	0	0	1	0	0	0
	1	0	1	0	1	0	0
	1	1	0	0	0	1	0
	1	1	1	0	0	0	1

Input에 상관계수가 모든 output이 0일 때 \Rightarrow disable

enable

- EN=1 \Rightarrow activate the decoder \rightarrow output 중 하나만 1
- EN=0 \Rightarrow deactivate the decoder \rightarrow 모든 output이 0



- 간소화
- abbreviated truth tables
 - EN=0일 때의 S0, S1에 상관없이 다 output이 0
 - truth table을 축약해서 표현 가능
→ don't care!

→ 하지 경우의 수이지만 축약

EN	S1	S0	Q0	Q1	Q2	Q3
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Blocks and abstraction

  decoder가 block symbol 형태라면 내가 필요할 때마다 가지고 와서 사용 가능(함수처럼!)
(decoder는 그만큼 많이 쓰이는 회로이며 특성이 강함)



$$\begin{aligned}
 Q0 &= S1' S0' \\
 Q1 &= S1' S0 \\
 Q2 &= S1 S0' \\
 Q3 &= S1 S0
 \end{aligned}$$

- boolean func에 맞게 순서를 잘 정해서 작성해야 함. 그림대로 쓸 것 → ①, ② 가능
- decoder block provides abstraction
 - decoder 내부적으로 어떤지 정확히 몰라도 진리표나 방정식 사용 가능
 - diagram 간단하게 만들어줌
 - 재사용이 쉬움

A 3-to-8 decoder (DEC)


	S2	S1	S0	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

[truth table]

[equation]

$$\begin{aligned}
 Q0 &= S2' S1' S0' \\
 Q1 &= S2' S1' S0 \\
 Q2 &= S2' S1 S0' \\
 Q3 &= S2' S1 S0 \\
 Q4 &= S2 S1' S0' \\
 Q5 &= S2 S1' S0 \\
 Q6 &= S2 S1 S0' \\
 Q7 &= S2 S1 S0
 \end{aligned}$$

[block symbol]

 

↓
배박이 있는
신호 이름은 다 같아야 함.

decoder → arbitrary functions

minterm generator

decoder는 minterm generator라고도 불림

모든 input 조합에 대해 각각 하나의 output만 true

각 output equation은 모든 input 변수를 포함

⇒ 이런 특성이 decoder의 모든 크기에 적용됨

⇒ arbitrary functions에도 적용 가능 *

addition


example

- 1bit인 X, Y, Z adder
 - output : sum, carry가 존재
- Z ⇒ carry in이라고 해보자
- C와 S에 대한 sum of minterms
- 하나의 decoder로도 표현이 가능함

0 + 1 + 1 = 10

X	Y	<u>Z</u> (Cin)	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


→ 1+1+1

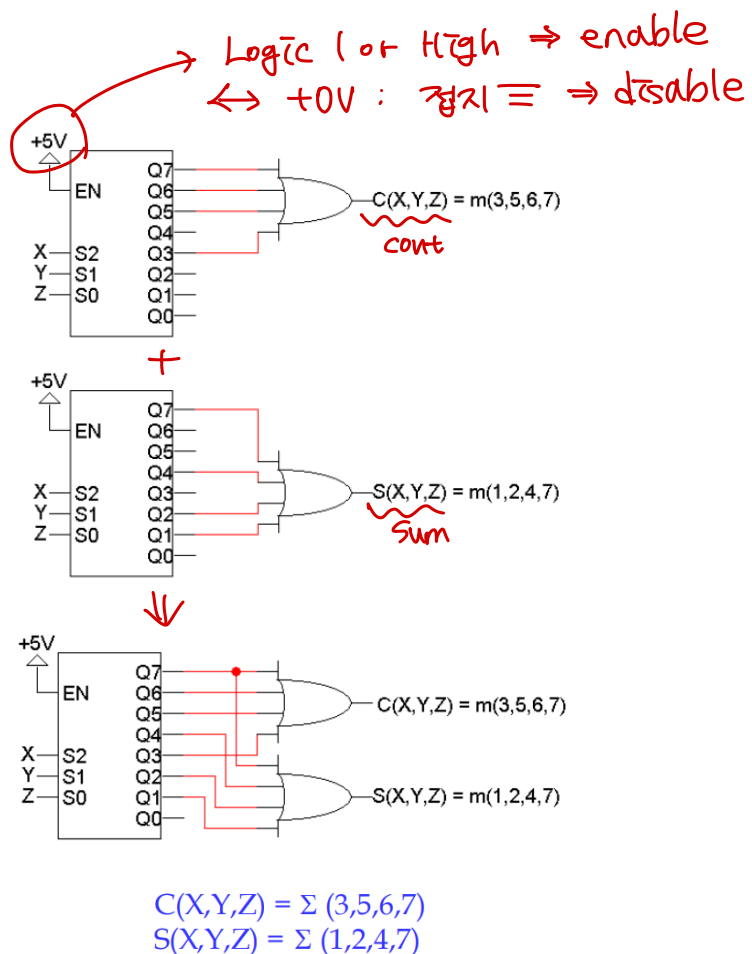

building a 3-to-8 decoder

- 2- to-4 decoder로 표현이 가능 $\rightarrow (2 \text{ to } 4) \times 2$
- $S2 = 0$, outputs Q0-Q3 / $S2 = 1$, outputs Q4-Q7

S2	S1	S0	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

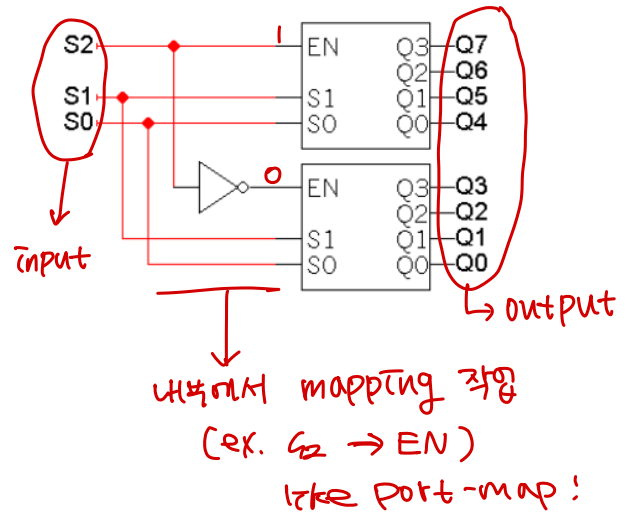

Modularity

★ 내부 input, output과 외부 input, output을 헷갈리면 xx

- 내부 : 2 to 4 decoders
- 외부: 3 to 8 decoders
- 2 to 4 decoder equation을 활용하여 이 회로가 3 to 8 decoder인지 알아낼 수 있음

Encoder (ENC) \rightarrow 범용 X, 특이한 경우에 사용 \leftrightarrow Decoder

a digital circuit performs the "inverse" operation of decoder

- 하나만 "1"인 2의 n승 개의 input에서 n개의 output을 만들어 냄.

Inputs								Outputs		
D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	x	y	z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

$z = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$
 $y = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$
 $x = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$

Ambiguity of Encoder

1. 2개 이상의 input이 1로 들어오면?

→ solution: 1인 input 중 하나만 encode 하도록 input priority 매기기 ⇒ Priority Encoder

2. 모든 input이 0이면?

→ solution1: this output == D_0 이 1일 때

→ solution2: output을 하나 추가하여 1인 input이 하나라도 있는지 indicate

ex) $v=0$ → 하나도 안 들어옴 / $v=1$ → 하나라도 들어옴


Priority Encoder

만약 여러 개의 1 input이 동시에 들어온다면 높은 우선순위를 가진 input 고르는 decoder

Inputs				Outputs		
LSB D_0	D_1	D_2	MSB D_3	x	y	V detect
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1

don't-care 하나씩 경우의 수 2개씩
 $x = D_2 + D_3$
 $y = D_3 + D_1 D_2$
 $V = D_0 + D_1 + D_2 + D_3$

⇒ 더 상위만 간주하기 → 하위인 애는 don't care

 

Multiplexers

decoder처럼 잘 쓰이는 범용회로

→ 신호를 받아들여서 하나만 output ⇒ (switch, 스위치처럼)

- These serve as examples for circuit analysis and modular design.
- Multiplexers can implement arbitrary functions.


2^n -to-1 multiplexer

- 2^n 개의 input 중 하나만 output으로
 - 2^n input
 - n select lines → to pick one of the 2^n data inputs
↳ single bit

2-to-1 MUX

- $S=0$, then D_0 is the output ($Q=D_0$)
- $S=1$, then D_1 is the output ($Q=D_1$)
- i번째 input이 true ⇒ Q_i 가 true

$$Q = S' D_0 + S D_1$$

 

[Block]


S	D1	D0	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

[Truth Table]


$$\begin{array}{c} \text{abbreviated} \\ \text{[Truth Table]} \end{array}$$

S	Q
0	D_0
1	D_1

- abbreviated truth table

 


(a) Logic diagram

 

(b) Block diagram


4-to-1 MUX

 

EN'	S1	S0	Q
0	0	0	D0
0	1	0	D1
0	2	1	D2
0	3	1	D3
1	X	X	0

→ don't care
 
$$Q = S1' S0' D0 + S1' S0 D1 + S1 S0' D2 + S1 S0 D3$$



MUX → Implementing arbitrary functions

each minterm (mi) of the func → connect 1 to MUX data input (Di)

⇒ 즉, function의 input variable과 MUX의 선택된 input 연결


→ particular input combination을 나타낼 때 사용

example : 8 to 1 MUX


For example, let's look at $f(x,y,z) = m(1,2,6,7)$.

x	y	z	f
0	0	0	0
1	0	1	1
2	0	1	1
3	0	1	0
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	1
7	1	1	1

D₀
D₁
D₂
D₃
D₄
D₅
D₆
D₇

 

→ more efficient way : 4 to 1 MUX

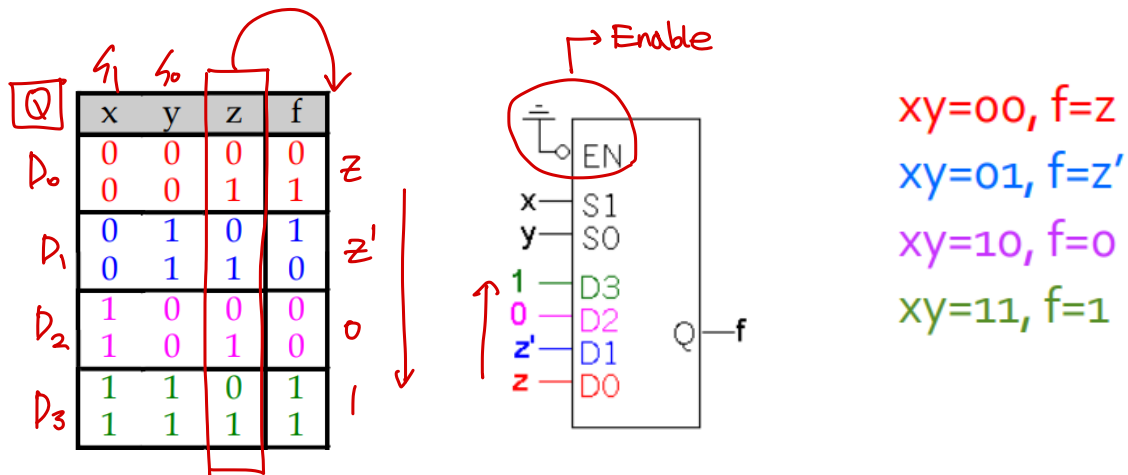


1. truth table for the function and 2개씩 group → 하나의 input으로 표현하기
2. S1, S0에 select한 2개의 input 연결(1번에서 표현한 input 제외한 2개)
3. $f(z)$ 에 대한 equations 하나씩 $D_0 \sim D_3$ 연결

example : MUX-based adder (4 to 1 MUX 2개로 8 to 1 MUX)

carry가 있는 adder function도 가능

• MUX-based carry(4 to 1 MUX)

 

• MUX-based sum(4 to 1 MUX)

	g_1	g_0	
X	Y	Z	S
D_0	0	0	0
	0	0	1
D_1	0	1	0
	0	1	1
D_2	1	0	0
	1	0	1
D_3	1	1	0
	1	1	1

0

When XY=00, S=Z

1

2

When XY=01, S=Z'

3

4


When XY=10, S=Z'

5

6

When XY=11, S=Z

7

 


$$\begin{aligned}
 S &= X' Y' D_0 + X' Y D_1 + X Y' D_2 + X Y D_3 \\
 &= X' Y' Z + X' Y Z' + X Y' Z' + X Y Z \\
 &= \Sigma(1,2,4,7)
 \end{aligned}$$


⇒ **dual MUX-based full adder(8 to 1 MUX)**

: MUX-based Carry + MUX-based Sum

two 4-to-1 MUXes

 


Carry

 

Sum

=

 

2D3 1D3, when S1 S0 = **11** 3

2D2 1D2, when S1 S0 = **10** 2

2D1 1D1, when S1 S0 = **01** 1

2D0 1D0, when S1 S0 = **00** 0


⇒ k to 1 MUX는 k bit number를 사용 가능

시험 기출

1. 2 to 4 decoder → 4 to 16 decoder


G_1	G_2	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

2 to 4

 


11

4 to 16

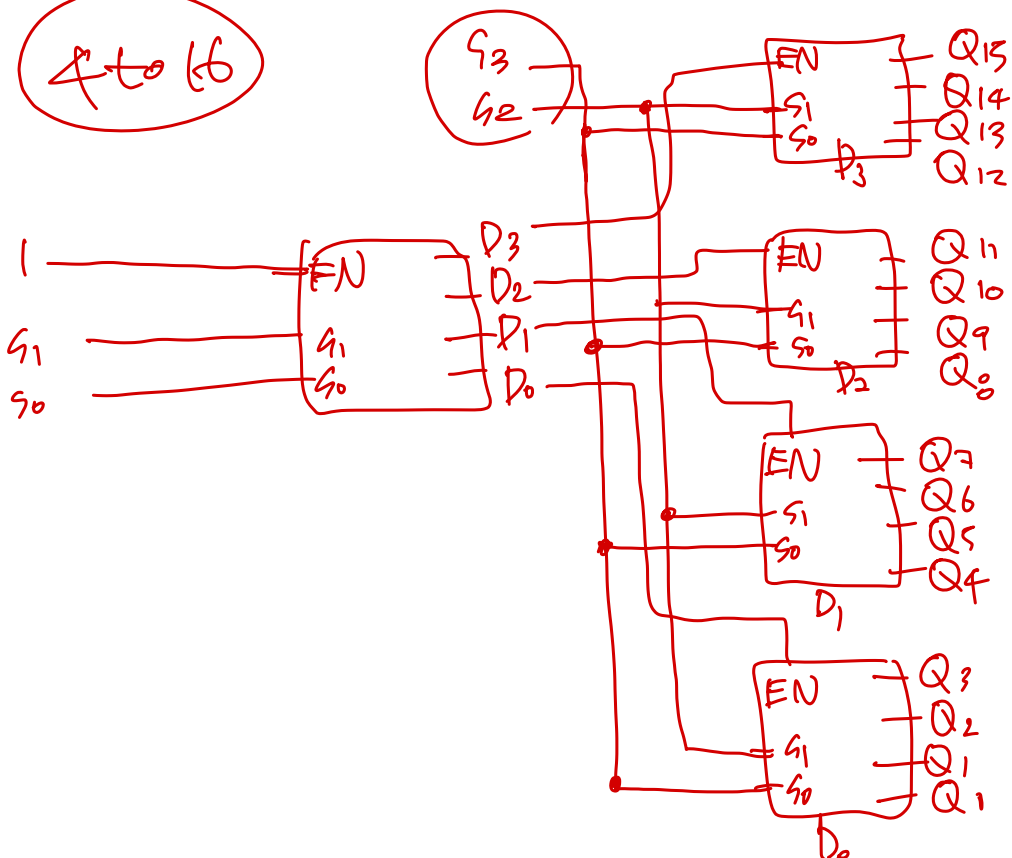

Decoder

 


$$Q_0 = S_0' S_1'$$

$$Q_1 = S_0' S_1$$

$$Q_2 = S_0 S_1'$$

$$Q_3 = S_0 S_1$$

 

\Rightarrow adder : OR GATE 붙이기!

Encoder


- 2^n 개의 input 중 하나만 1 $\rightarrow n$ 개의 output
- Priority Encoder
- output 하나 이상 = detect.

Multiplexer

2^n 개의 input \rightarrow input 중 하나 output

2 to 1 MUX

S	D ₁	D ₀	Q
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	0	1	1

 

$$Q = S' D_0 + S D_1$$

$$Q = S' S_0' D_0 + S' S_0 D_1 + S S_0' D_2 + S S_0 D_3$$

4 to 1 MUX

EN	S_1	S_0	D_3	D_2	D_1	D_0	Q
0	0	0					D_0
0	0	1					D_1
0	1	0					D_2
0	1	1					D_3
1	0	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	0	

8 to 1 MUX



8 to 1 MUX

↳ Adder steps.

X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	① 1
0	1	0	0	① 2
0	1	1	3 ①	0
1	0	0	0	① 4
1	0	1	5 ①	0
1	1	0	6 ①	0
1	1	1	7 ①	① 7