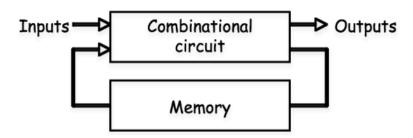


Ch.5 Synchronous Sequential Logic - part C

Sequential circuits analysis



*金外包是甚时

- 1. state tables
 - a. inputs
 - b. outputs
 - c. flip-flop state changes -> Cutrent next
- 2. **state diagrams** → 직관적인 state table (state tables의 equivalent way)
 - n개의 ff → 2ⁿ 개의 node
 - m개의 input → 각 node(state)마다 2^m 개의 arrow
- → 최종적으로 state table 찾아내는 것이 목표


example

9tate table

- Doutlat egration
- Off input equation → combinational circuit
- 3 ff charateristic equation >ff next state (Q((n+1), Q. (n+1)

1

state diagram

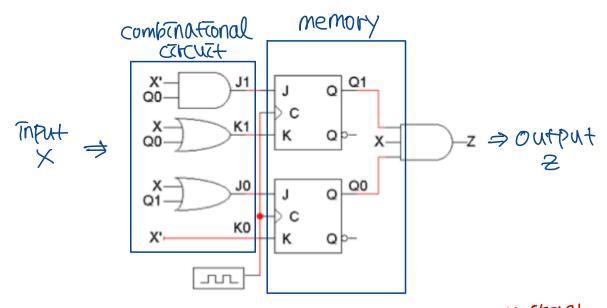

JK ff state: Q1Q0 → 00, 01, 10, 11 (ffey skfort octat state sht serves.
 input: X

• output : Z

· state table

1. 현재 state, input || 다음 state, output → 모든 경우의 수에 대해 다 작성

Ī	Presen	t State	Inputs Next State Outputs		Outputs]	<i>σ</i>	
L	Q_1	Q ₀	X	Q_1	Q_0	Z	JI KI	Jo Ko
I	0	0	0			0		
١	0	0	1			0	l	
١	0	1	0			0		
١	0	1	1			0		
	1	0	0			o		
١	1	0	1			0		
١	1	1	0			0		
L	1	1	1	l	l	(

2. output equation 찾기

a. and gate → left가 다 1이어야 z가 1


b.
$$Z = Q1Q0X$$

$$X$$

$$Q_1$$

$$X$$

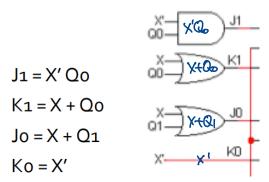- 3. flip-flop equation 찾기
 - a. ff input boolean expression 찾기



b. 가능한 모든 현재 state, input 조합에 대하여 찐 ff input value 찾기 → table 완성


Presen	t State	Inputs	Flip-flop Inputs					
Q_1	Q₀	X	J_1	K ₁	Jo	K ₀		
0	0	0	0	0	0	1		
0	0	1	0	1	1	0		
0	1	0	1	1	0	1		
0	1	1	0	1	1	0		
1	0	0	0	0	1	1		
1	0	1	0	1	1	0		
1	1	0	1	1	1	1		
1	1	1	0	1	1	0		

c. next state equation 찾기

i.
$$JK$$
 ff equation : $Q(t+1) = K'Q(t) + JQ'(t)$

ii. example의 jk ff equation

iii. table 확장

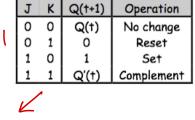


Present	Present State			Next S	State			
Q_1	\mathbf{Q}_{0}	X	J_1	K ₁	J_0	K₀	Q ₁	Q_0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	1

d. 전체 table 완성하기

Present State In		Inputs		FF I	nputs		Next State		Outputs
Q_1	Qo	X	J_1	K ₁	J_0	Ko	Q_1	Qo	Z
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	1	1

state diagram

Presen	t State	Inputs	Next	State	Outputs	
Q_1	Q ₀	X	Q_1	\mathbf{Q}_0	Z	
0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	1	0	
0	1	0	1	0	0	
0	1	1	0	1	0	
1	0	0	1	1	0	
1	0	1	0	1	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	1	0	1	1	

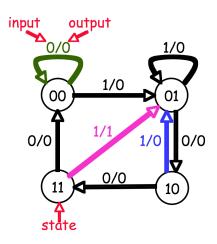

- o 2개의 ff → 4개의 node(state) ⇒ mH막仟 → 기개인 State 가능
- 1개의 input → 2개의 arrow > m 개인 TOPUL → 각 State는 2^m개의 ttans(tron)

<u> </u>						3				
pre	sent	input		Cf			Next		OUTPUT	
Qı	Q.	X	J_1	k,	J	N	Ó	Qo	2	
0	0	0	0	0	0	(0	P	0	
0	0	- 1	0	ı	l	O	6	ſ	0	
0	(0	l	ı	0	l	1	0	0	
0	l	1	0	1	1	0	٥	1	6	
l	P	0	0	0	((1	(6	
(P		0	l	Ţ	0	0	l	0	
((O	l	ı	1	(0	0	0	
((0		1	Q	0	1	J	
	Q ₁	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q ₁ Q ₀ X 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1	Q ₁ Q ₀ X J ₁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q ₁ Q ₀ X J ₁ k ₁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0	Q1 Q0 X J1 K1 J6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1	Q1 Q0 X J1 K1 J6 K2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	present input ff ne Q1 Q0 X J1 K1 J6 K6 Q1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1	present input ff next Q1 Q0 X J1 K1 J5 K5 Q1 Q0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0	present input ff next output Q1 Q0 X J1 K1 J5 K5 Q1 Q0 Z 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

